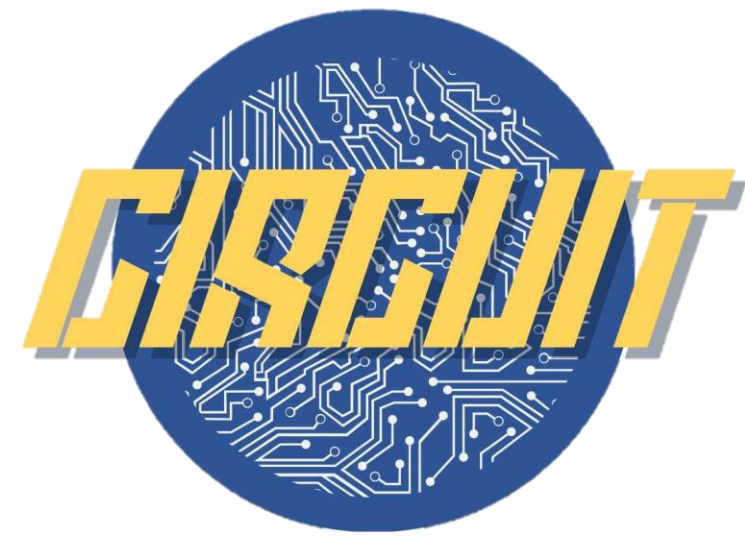



Circuit & Electronic Group9




63010895 นายวีรภัทร อุ่มอาษา

63010918 นายศิวักร น้อยสันโดษ

63010921 นายศุภกร ทองบ่อ

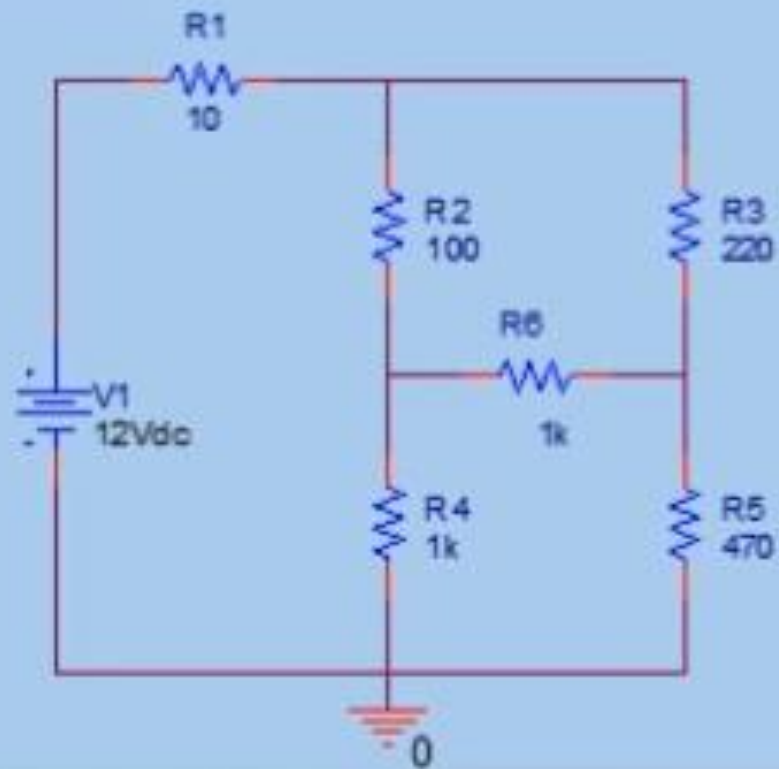

PR6

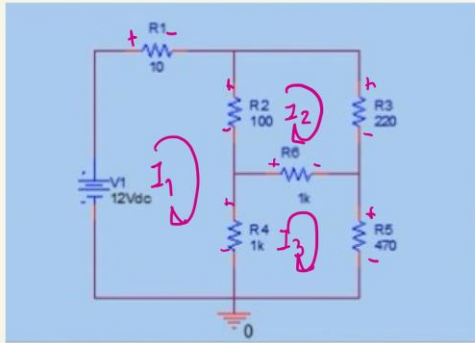

$$\sum I_1: V_{R1} + V_{R2} + V_{R3} = 12.$$

$$(R_1 + R_2 + R_3) I_1 + (-R_2) I_2 + (-R_4) I_3 = 12$$

$$\sum I_2: V_{R3} - V_{R6} - V_{R2} = 0.$$

$$(-R_2) I_1 + (R_2 + R_3 + R_6) I_2 + (-R_6) I_3 = 0.$$

$$\sum I_3: V_{R6} + V_{R5} - V_{R4} = 0.$$

$$(-R_4) I_1 + (-R_6) I_2 + (R_4 + R_6 + R_5) I_3 = 0.$$

$$I_1 = (1110) I_1 + (-100) I_2 + (-1000) I_3$$

$$I_2 = (-100) I_1 + (1320) I_2 + (-1000) I_3$$

$$I_3 = (-1000) I_1 + (-1000) I_2 + (2490) I_3$$



$$\begin{bmatrix} 1110 & -100 & -1000 \\ -100 & 1320 & -1000 \\ -1000 & -1000 & 2490 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 12 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix}$$

$$\det A = 964344000$$

$$I_2 = \frac{19964000}{964344000} = 0.015.51A$$

$$I_3 = \frac{19,040,000}{964,344,000} = 0.01967A$$

$$P = I^2 R$$

$$= (I_3 - I_2)^2 (1000)$$

$$= 4.6657mA$$


```
1 - V = input("V : ");
2 - R1 = input("R1 : ");
3 - R2 = input("R2 : ");
4 - R3 = input("R3 : ");
5 - R4 = input("R4 : ");
6 - R5 = input("R5 : ");
7 - R6 = input("R6 : ");
8
9 - MatD = [R1+R2+R4, -R2, -R4;
10          -R2, R2+R3+R6, -R6;
11          -R4, -R6, R4+R5+R6];
12 - MatI1 = [V, -R2, -R4;
13            0, R2+R3+R6, -R6;
14            0, -R6, R4+R5+R6];
15 - MatI2 = [R1+R2+R4, V, -R4;
16            -R2, 0, -R6;
17            -R4, 0, R4+R5+R6];
18 - MatI3 = [R1+R2+R4, -R2, V;
19            -R2, R2+R3+R6, 0;
20            -R4, -R6, 0];
21
22 - I1 = det(MatI1)/det(MatD);
23 - I2 = det(MatI2)/det(MatD);
24 - I3 = det(MatI3)/det(MatD);
25
26 - PR6 = ((I3-I2)*(I3-I2))*R6
```

Command Window

```
PR6 =
```

```
0.0046
```

```
>> Untitled3
```

```
V : 12
R1 : 10
R2 : 100
R3 : 220
R4 : 1000
R5 : 470
R6 : 1000
```

```
PR6 =
```

```
0.0046
```

```
fx >> |
```

