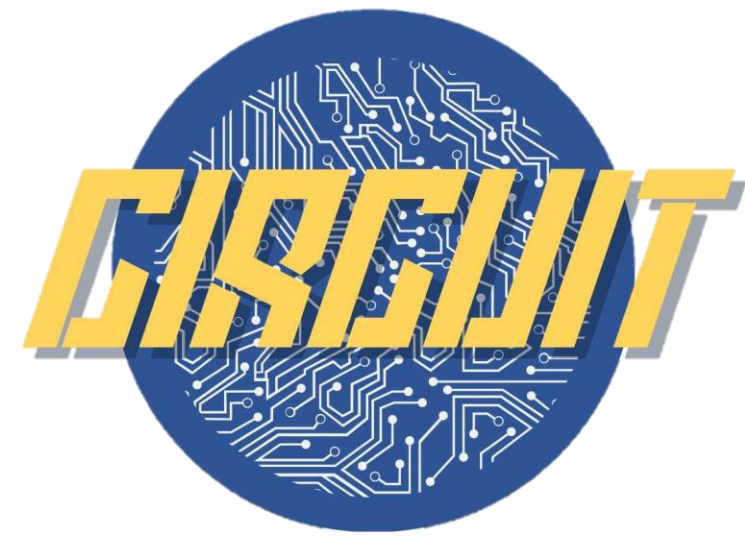



# Circuit & Electronic Group9



63010895 นายวีรภัทร อุ่มอาษา


63010918 นายศิวกร น้อยสันโดษ

63010921 นายศุภกร ทองบ่อ

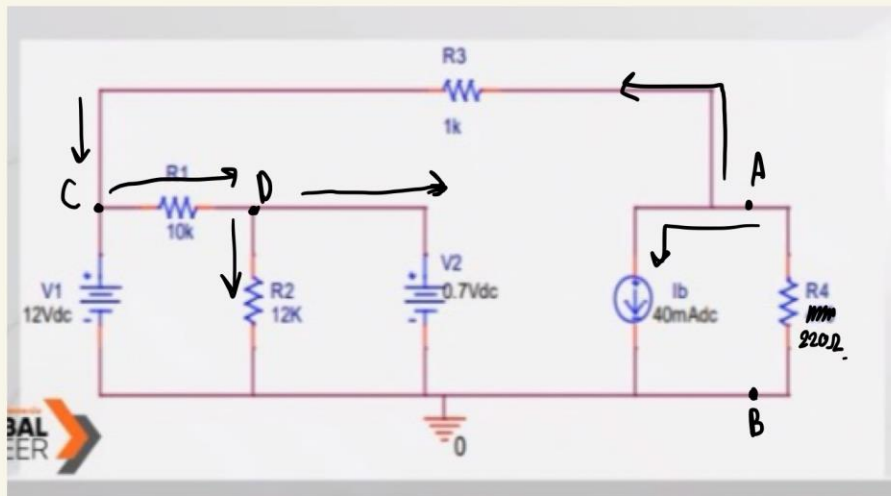

find  $V_{th}$ .

$$R_{th} = R_3 = 1000\Omega.$$

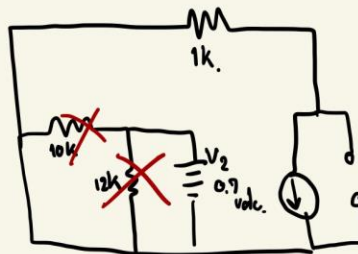


$$V_{th} \text{ (A). } \frac{V_A - V_C}{1k} + 40m = 0. \quad \left(\frac{1}{1k}\right)V_A + \left(-\frac{1}{1k}\right)V_C = 0.04$$

$$\text{C. } (V_C - 12) + \left(\frac{V_C - V_P}{10k}\right) + \frac{V_C - V_A}{1k} = 0. \quad \left(-\frac{1}{1k}\right)V_A + \left(1 + \frac{1}{10k} + \frac{1}{1k}\right)V_C + \left(-\frac{1}{10k}\right)V_P = 12$$

$$\text{D. } \frac{V_P - V_C}{10k} + \frac{V_P}{12k} - V_P - 0.7 = 0. \quad \left(-\frac{1}{10k}\right)V_C + \left(\frac{1}{10k} + \frac{1}{12k} + 1\right)V_P = 0.7 \quad \text{--- (3)}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{1k} & -\frac{1}{1k} & 0 \\ -\frac{1}{1k} & 1 + \frac{1}{10k} + \frac{1}{1k} & -\frac{1}{10k} \\ 0 & -\frac{1}{10k} & 1 + \frac{1}{10k} + \frac{1}{12k} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_A \\ V_C \\ V_P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.04 \\ 12 \\ 0.7 \end{bmatrix}$$

$$V_A = -28V.$$

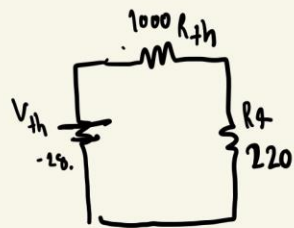

$$V_{R4} = I_{R4} R_4 = \left(\frac{-28}{1000 + 220}\right) 220$$

$$= -5.099V.$$

Editor - C:\Users\billy\Documents\MATLAB\bruh3.m

Untitled.m x Untitled2.m x lab.m x Untitled3.m x bruh.m x bruh2.m x bruh3.m x +

```
1 - clear all;  
2 - clc;  
3 -  
4 - R1=10000;  
5 - R2=12000;  
6 - R3=1000;  
7 - R4=220;  
8 - V1=12;  
9 - V2=0.7;  
10 - Ib=0.04;  
11 -  
12 - Rth=R3;  
13 - Vth=-28;  
14 - V4=(R4/(R4+Rth))*Vth
```

Command Window

```
V4 =  
  
-5.0492
```

*fx* >>



```
Editor - C:\Users\bill\Documents\MATLAB\bruh2.m
Untitled.m x Untitled2.m x lab.m x Untitled3.m x bruh.m x bruh2.m x bruh3.m x +

1 clear all,
2
3 clc;
4
5 R1=10000;
6 R2=12000;
7 R3=1000;
8 R4=220;
9 V1=12;
10 V2=0.7;
11 Ib=0.04;
12
13 d=[1+1/R1+1/R3 -1/R1 -1/R3;-1/R1 1+1/R1+1/R2 0;-1/R3 0 1/R3+1/R4]
14 a=[V1 -1/R1 -1/R3;V2 1+1/R1+1/R2 0;-Ib 0 1/R3+1/R4]
15 b=[1+1/R1+1/R3 V1 -1/R3;-1/R1 V2 0;-1/3 -Ib 1/R3+1/R4]
16 c=[1+1/R1+1/R3 -1/R1 V1;-1/R1 1+1/R1+1/R2 V2;-1/R3 0 -Ib]
17
18 Va=det(a)/det(d)
19 Vb=det(b)/det(d)
20 Vc=det(c)/det(d)

Command Window

1.0011    -0.0001    12.0000
-0.0001     1.0002     0.7000
-0.0010         0    -0.0400

Va =

11.9818


Vb =

0.6592

Vc =

-5.0525

fx >>
```

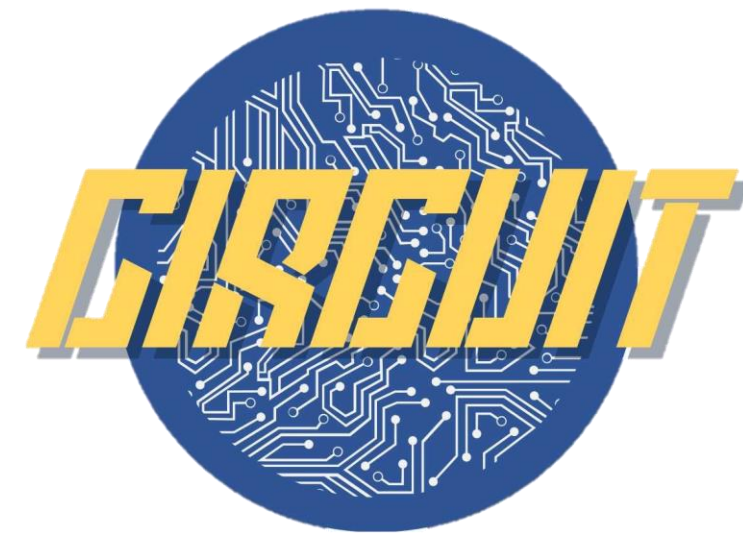

ตรวจสอบโดยใช้node

